
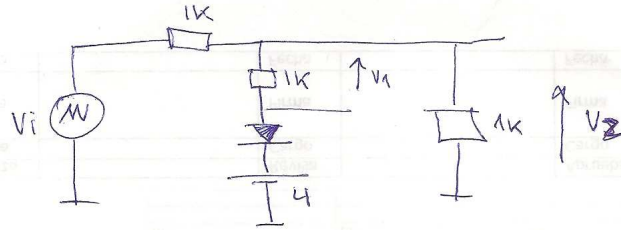



1-2008

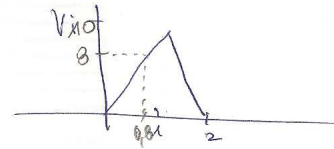

$V_2 = 4$ (v) Diodo empieza a conducir.




$V_2 < 4$



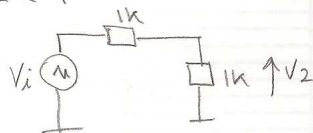


$$V_2 = \frac{V_i}{2}$$

$$V_1 = 0$$

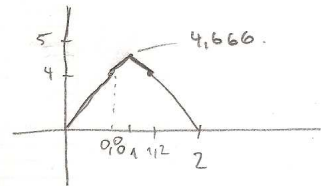

$V_i > 8$

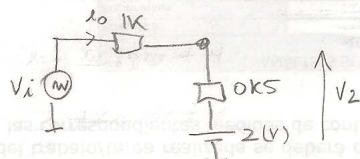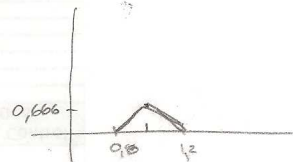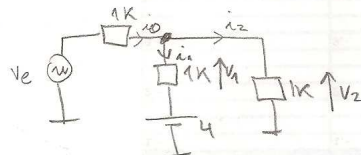


$$V_2 = \frac{(V_i - 2) \cdot 0.5k}{1k} + 2$$




$$\text{si } V_i = 10 \quad V_2 = \frac{8 \cdot 0.5}{1.5} + 2$$

$$V_1 = V_2 - 4$$


$V_1 = V_2 - 4$		III	
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		FECHA DE CALIFICACIÓN	
		FECHA DE ENTREGA	FECHA DE CALIFICACIÓN
		FECHA DE CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN
		FECHA DE CALIFICACIÓN	FECHA DE CALIFICACIÓN

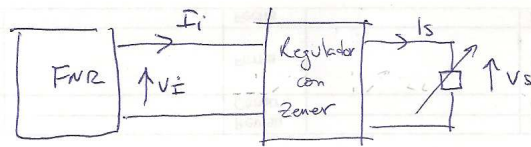

Regulador con Zener

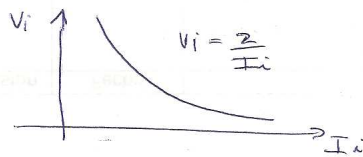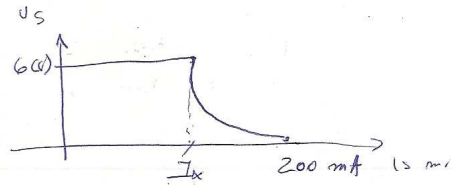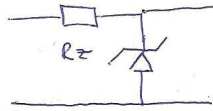

Calcular \$R_z\$ e \$I_x\$

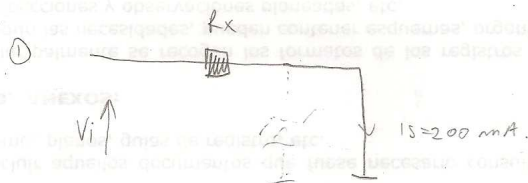

$$V_i = \frac{2}{200 \text{ mA}} = 10 \text{ (V)}$$

$$R_z = \frac{V_i}{200 \text{ mA}} = \frac{10}{200 \text{ mA}} = 50 \text{ (}\Omega\text{)}$$

②

$$\frac{V_i - 6}{R_z} = I_x \rightarrow$$

$$\frac{2}{I_x} - 6 = I_x R_z$$

$$50 I_x - \frac{2}{I_x} - 6$$

$$50 I_x^2 - 2 = -6 I_x$$


$$5 I_x^2 + 6 I_x - 2 = 0$$

$$I_x = 0,26 \text{ (A)}$$


$$I_x = 0,148$$

$$I_x = 148 \text{ mA}$$

Ej-3 C1-2008

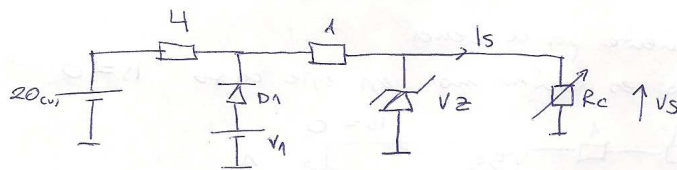

D1 IDEAL

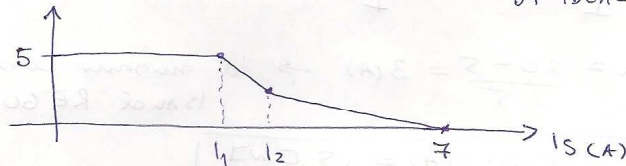


- a) V_1 , I_1 e I_2 (determinar)
b) V_2 y P_{Zmax} del Zener

Desarrollo

$I_s = 7$, Diodo Zener no conduce (el zener conduce en la zona regulada)

D1 conduce?

(i) Supongamos que si

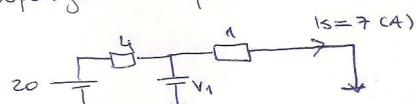


Circuito válido para:
 $I_2 < I_s < 7 \text{ (A)}$

$$V_1 = I_s \cdot 1 = 7 \text{ (V)}$$


$$\boxed{V_1 = 7 \text{ (V)}}$$

(ii) supongamos que no

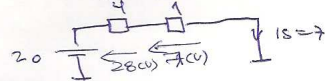

! LVR NO SE CUMPLE!

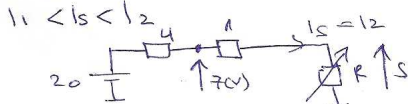en I_2 ocurre la conmutación del diodo y D1 deja de conducir




$$LVR: \frac{20 - 7}{4} = I_2 \quad I_2 = \frac{13}{4} = 3,25 \text{ (A)} \rightarrow \boxed{I_2 = 3,25 \text{ (A)}}$$

Ahora I_s empieza a disminuir aún más.

¿qué ocurre en I_z ?

El Diodo Zener entra en conducción Inversa.

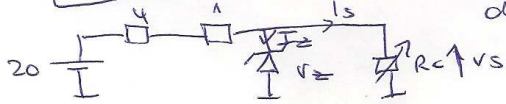$V_z = 5 \text{ (V)}$ → el zener actúa como regulador
(mantiene un voltaje para valores
de I_s determinado $0 < I_s < 1 \text{ A}$)




Cuando $I_z = 0$ (justo en la conmutación) $I_s = I_z$

$$\text{LVK } I_s = \frac{20 - 5}{4 + 1} = \frac{15}{5} = 3 \text{ (A)} \quad \boxed{I_z = 3 \text{ (A)}}$$

¿ $P_{z \text{ máx}}$?

máxima corriente por el zener

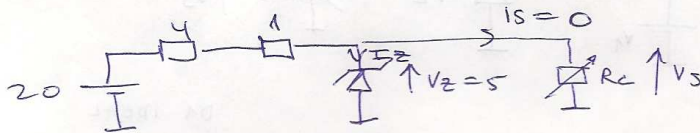Es cuando I_s es mínimo en este caso $I_s = 0$



$$I_{z \text{ máx}} = \frac{20 - 5}{5} = 3 \text{ (A)} \rightarrow \text{la misma corriente } I_{s \text{ máx}} \text{ REGULADA.}$$

$$\boxed{P_{z \text{ máx}} = 5 \text{ (V)} \cdot 3 \text{ (A)} = 15 \text{ [W]}}$$

Atte AMM.