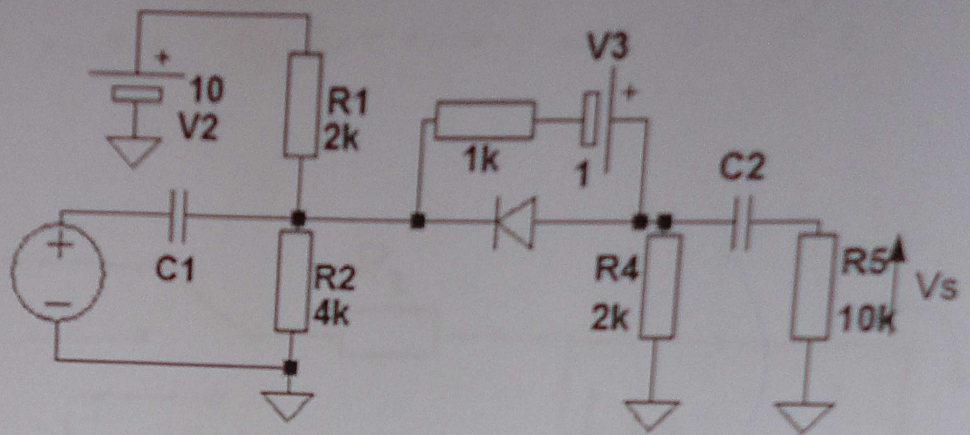



PROBLEMA 1

Determinar la función de transferencia: V_s/V_e para $V_1=100\text{mV}$, senoidal (los condensadores tienden a infinito)



PROBLEMA 2

En el circuito siguiente, determinar R_2 y su potencia, tal que, si:
 $0 < I_s < 1 \text{ (A)}$ e $0 < I_z < 3 \text{ (A)}$
 El voltaje en R_1 se mantenga constante para cualquier posición del interruptor S_1

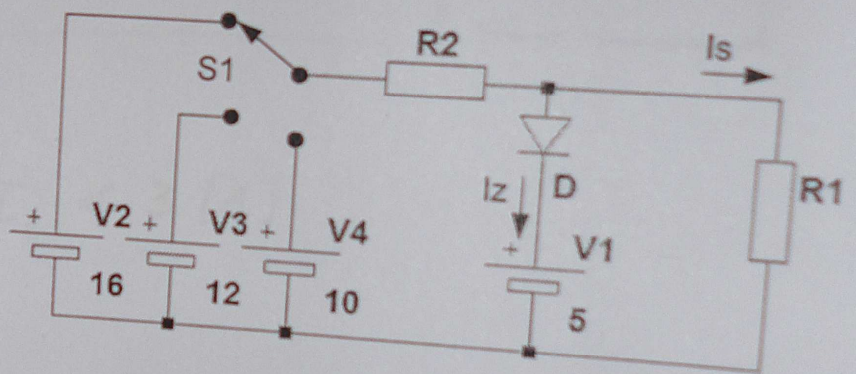

PROBLEMA 3

Mediante diodos, fuentes y resistores sintetizar la característica indicada

