
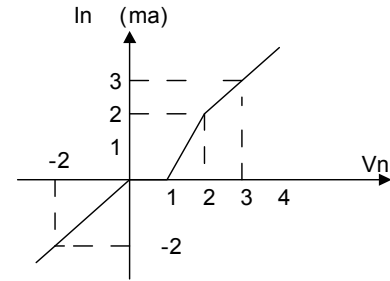


ELECTRÓNICA A

PROBLEMA 1

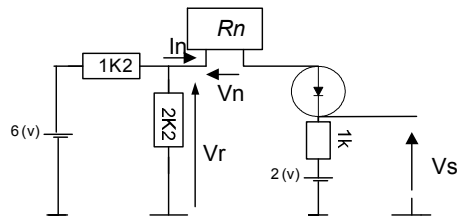


- Determinar**
- V_s
 - la característica de punto motriz (CPM) de :
 $\ln v / s V_r$
 (diodos ideales)

PROBLEMA 2

Sintetizar el elemento no lineal (R_n) del problema 1 : ($\ln = f(V_n)$)

PROBLEMA 3

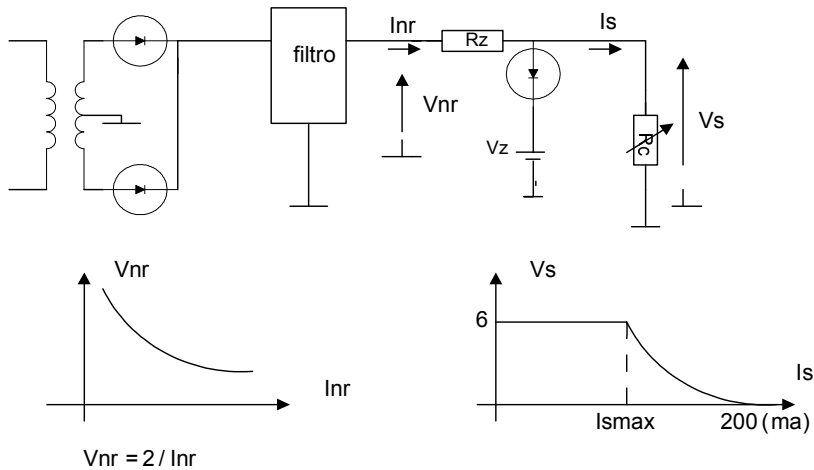

- Para el circuito indicado determinar:**
- R_z, V_z
 - I_{smax}

Atte. DRS