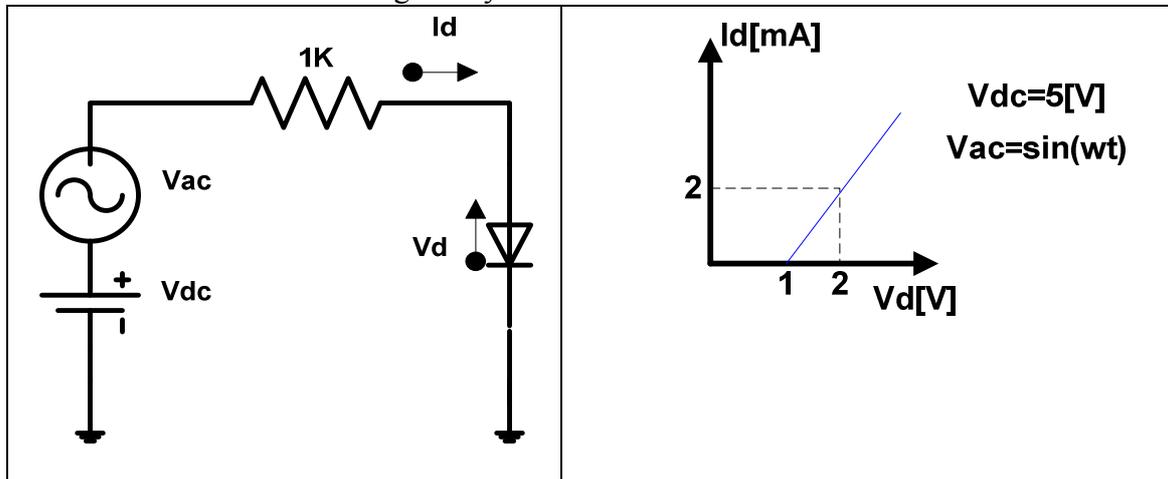



1.-Se tiene el circuito de la figura 1 y la característica del diodo no lineal.




Dibuje el circuito equivalente del diodo no lineal, no diodos ideales, Fuentes y resistencias.

Además calcule el punto de operación y grafique el voltaje de Vd.


2.- Se tiene el siguiente Circuito:

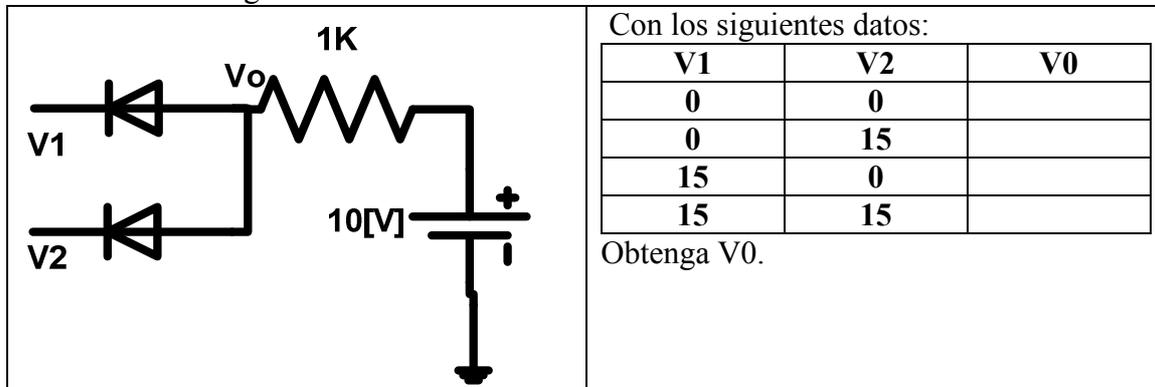

3.- Se tiene el siguiente circuito:

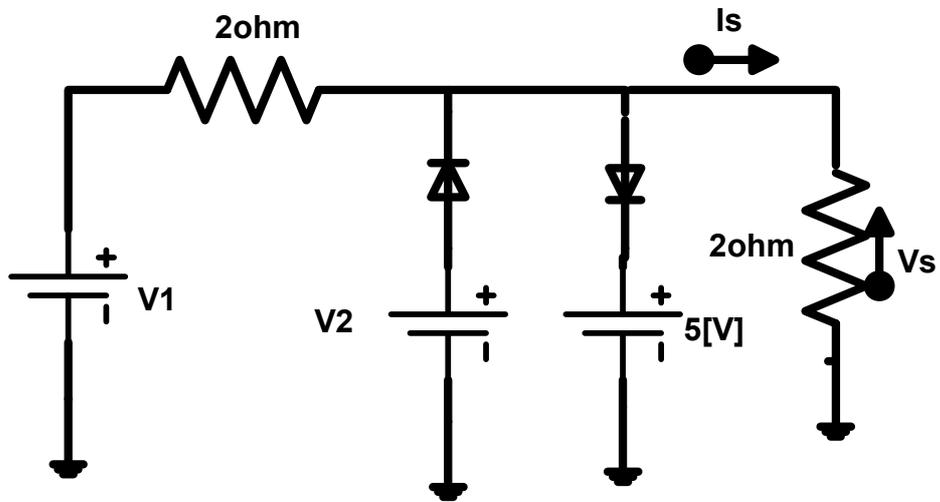

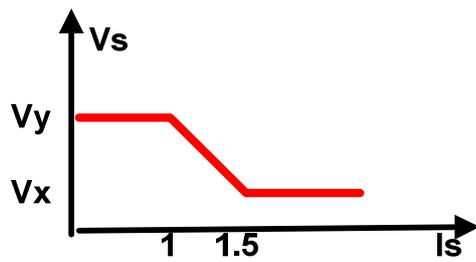Y la siguiente gráfica que caracteriza a V_s/I_s



Encuentre V_1 , V_2 , V_y y V_x .-