

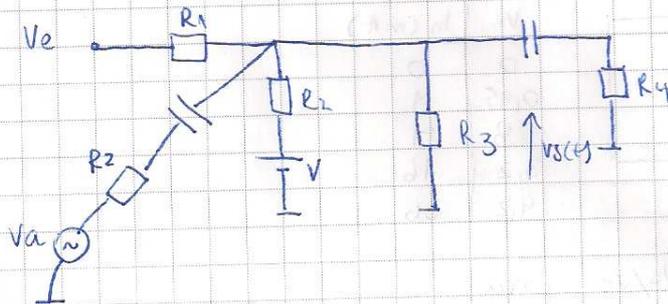


I

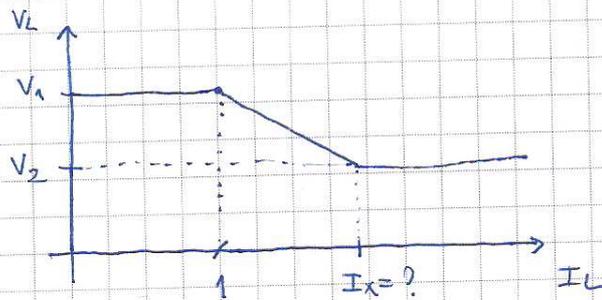

- 1) Dibuje el circuito a c.c. y c.a. (pequeña señal. todos los condensadores tienden a infinito).
- 2) ¿Cuanto vale  $V_{scs}$ ?  
(Pista:  $V_{scs} = V_{scc} + V_{sca}$ .)

II

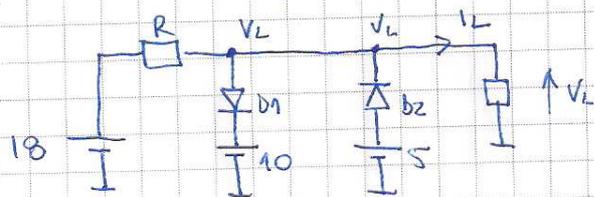

Determine  $R, V_1, V_2, I_x$   
 (Pistas: fijense que  $V_L$  se puede medir en los 3 pts. que marqué. ¿que pasa cuando  $D_1$  conduce?  
 ¿que pasa cuando  $D_2$  conduce?)