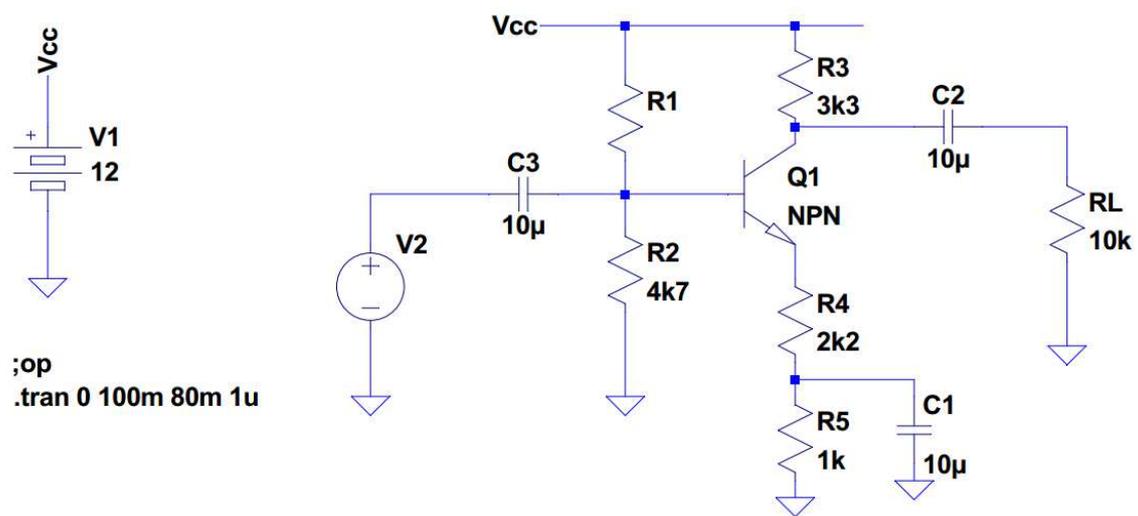


Tarea 3

Para el circuito mostrado en la figura.

1.- Diseñe un valor de R1 para obtener una señal simétrica de al menos 2 V de amplitud.

2.- Compruebe el valor de la amplitud máxima de la señal simétrica mediante simulación. (Hint: utilice señales de 1 kHz que saturan solo levemente la salida).



Plazo de entrega: 30 de Noviembre en Pañol.

Atte. Cesar Silva